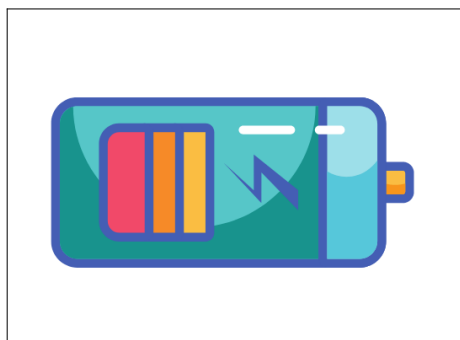


1.



Generatorul

- A ☐ permite sau nu trecerea curentului electric
- B ☐ sursă de curent electric
- C ☐ fire metalice izolate

2.



Consumatorul

- A ☐ permite sau nu trecerea curentului electric
- B ☐ consumă curent electric
- C ☐ fire metalice izolate


3.



Fire de legătură

- A ☐ permite sau nu trecerea curentului electric
- B ☐ sursă de curent electric
- C ☐ fire metalice izolate

4.

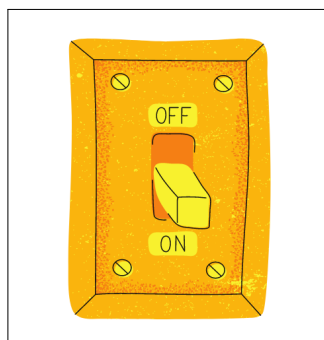

Întrerupătorul

- A ☐ permite sau nu trecerea curentului electric
- B ☐ sursă de curent electric
- C ☐ fire metalice izolate